



# Circuitos Digitais II - 6882

Paulo Roberto de Oliveira

Universidade Estadual de Maringá  
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação


# Aula de Hoje

**Projeto e Simulação de um circuito Somador Completo de 2 bits usando funções e procedimentos**

# VHDL – Funções e Procedimentos


- Exercício:
- Implemente um código para o circuito somador de 2 bits usando Funções e Procedimentos.
- Use os seguintes nomes para as entradas e saídas:
  - A,B: para os dados;
  - Cin para a entrada do vem-1;
  - VAI1 para o vai-1 interno;
  - Cout para a saída do vai-1 final;
  - S para a saída da soma.
  - Veja figura a seguir

# Somador Completo de 2 bits

 

# Somador Completo de 1 Bit



Entradas			Saídas	
A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

# Somador Completo de 1 bit
  
## Circuito Somador Completo de 1 bitt

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$$



# VHDL - Funções e Procedimentos

**Criar as seguintes pastas dentro do diretório "work":**

1. som\_2\_bits\_af
2. som\_2\_bits\_pf
3. som\_2\_bits\_ep
4. som\_2\_bits\_pp

# Uso de Pacotes em VHDL

**Criar os pacotes para os seguintes projetos:**

som\_2\_bits\_pf  
som\_2\_bits\_pp

**OBS:**

- **Salvar os códigos dos pacotes no diretório "work".**
- **Os nomes dos pacotes são:**
  - som\_2\_bits\_pf\_package.vhd --funcao
  - som\_2\_bits\_pp\_package.vhd --procedimento



# Uso de Pacotes em VHDL

**Criar os projetos para os seguintes circuitos:**

1. som\_2\_bits\_af
2. som\_2\_bits\_pf
3. som\_2\_bits\_ep
4. som\_2\_bits\_pp

## OBS:

- **Na janela de adição de arquivos, adicione o seguinte arquivo ao projeto:**
  - Para o som\_2\_bits\_pf:
    - som\_2\_bits\_pf\_package.vhd      --funcao
  - Para o som\_2\_bits\_pp:
    - som\_2\_bis\_pp\_package.vhd      --procedimento

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 01: Inserção no Corpo da Arquitetura da Entidade

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY som_2_bits_af IS

    GENERIC (n: INTEGER := 2);                                -- numero de bits

    PORT      (A, B : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);          -- entradas do somador
               Cin : IN  BIT;                                  -- vem 1
               S : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);              -- soma
               Cout : OUT BIT);                                -- vai 1

END som_2_bits_af;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 01: Inserção no Corpo da Arquitetura da Entidade

```
ARCHITECTURE function_add OF som_2_bits_af IS
```

```
    CONSTANT m : INTEGER := 2;
```

```
    FUNCTION Soma(X : BIT_VECTOR; Y : BIT_VECTOR; VEM1 : BIT) RETURN BIT_VECTOR IS
```

```
        VARIABLE VAI1 : BIT_VECTOR(m DOWNT0 0);
```

```
        VARIABLE RES : BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);
```

```
    BEGIN
```

```
        VAI1(0) := VEM1;
```

```
        loopSoma : FOR i IN 0 TO m-1 LOOP
```

```
            RES(i) := X(i) XOR Y(i) XOR VAI1(i);
```

```
            VAI1(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (Y(i) AND VAI1(i)) OR (X(i) AND VAI1(i));
```

```
        END LOOP loopSoma;
```

```
        RETURN RES;
```

```
        -- Resultado de Soma
```

```
    END Soma;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 01: Inserção no Corpo da Arquitetura da Entidade

```
FUNCTION Couti(X : BIT_VECTOR; Y : BIT_VECTOR; VEM1 : BIT) RETURN BIT IS
    VARIABLE VAI1 : BIT_VECTOR(m DOWNT0 0);
    BEGIN
        VAI1(0) := VEM1;
        loopVai1 : FOR i IN 0 TO m-1 LOOP
            VAI1(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (Y(i) AND VAI1(i)) OR (X(i) AND VAI1(i));
        END LOOP loopVai1;
        RETURN VAI1(m);                                -- Resultado do Vai 1
    END Couti;

BEGIN

                                                                    --regiao de codigo sequencial

    PROCESS (A, B, Cin)
        BEGIN
            S <= Soma(A, B, Cin);                        --Soma
            Cout <= Couti(A, B, Cin);                    -- Vai 1
        END PROCESS;

    END function_add;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 02: Inserção no Pacote

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
PACKAGE som_2_bits_pf_package IS  
  
    FUNCTION Soma(X : BIT_VECTOR; Y : BIT_VECTOR; VEM1 : BIT) RETURN BIT_VECTOR;  
  
    FUNCTION Couti(X : BIT_VECTOR; Y : BIT_VECTOR; VEM1 : BIT) RETURN BIT;  
  
END som_2_bits_pf_package;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 02: Inserção no Pacote

```
PACKAGE BODY som_2_bits_pf_package IS
```

```
    CONSTANT m : INTEGER := 2;
```

```
    FUNCTION Soma(X : BIT_VECTOR; Y : BIT_VECTOR; VEM1 : BIT) RETURN BIT_VECTOR IS
```

```
        VARIABLE VAI1 : BIT_VECTOR(m DOWNT0 0);
```

```
        VARIABLE RES : BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);
```

```
    BEGIN
```

```
        VAI1(0) := VEM1;
```

```
        loopSoma: FOR i IN 0 TO m-1 LOOP
```

```
            RES(i) := X(i) XOR Y(i) XOR VAI1(i);
```

```
            VAI1(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (Y(i) AND VAI1(i)) OR (X(i) AND VAI1(i));
```

```
        END LOOP loopSoma;
```

```
        RETURN RES;
```

```
        -- Resultado de Soma
```

```
    END Soma;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 02: Inserção no Pacote

```
FUNCTION Couti(X : BIT_VECTOR; Y : BIT_VECTOR; VEM1 : BIT) RETURN BIT IS

    VARIABLE VAI1 : BIT_VECTOR(m DOWNT0 0);

    BEGIN

        VAI1(0) := VEM1;
        loopVai1: FOR i IN 0 TO m-1 LOOP
            VAI1(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (Y(i) AND VAI1(i)) OR (X(i) AND VAI1(i));
        END LOOP loopVai1;
        RETURN VAI1(m);                                -- Resultado do Vai 1

    END Couti;

END som_2_bits_pf_package;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 02: Inserção no Pacote

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-- LIBRARY work;
USE work.som_2_bits_pf_package.all;

ENTITY som_2_bits_pf IS

    GENERIC (n      : INTEGER := 2);                                -- numero de bits

    PORT  (A, B    : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);                -- entradas do somador
           Cin     : IN  BIT;                                       -- vem 1
           S       : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);                -- soma
           Cout    : OUT BIT);                                       -- vai 1

END som_2_bits_pf;
```



# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 02: Inserção no Pacote

```
ARCHITECTURE function_add OF som_2_bits_pf IS
```

```
BEGIN
```

```
--regiao de codigo sequencial
```

```
    PROCESS (A, B, Cin)
```

```
    BEGIN
```

```
        S <= Soma (A, B, Cin);
```

```
--Soma
```

```
        Cout <= Couti(A, B, Cin);
```

```
-- Vai 1
```

```
    END PROCESS;
```

```
END function_add;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 03: Inserção no Corpo da Declaração da Entidade

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY som_2_bits_ep IS

    GENERIC (n      : INTEGER := 2);                                -- numero de bits

    PORT  (A, B     : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);                -- entradas do somador
           Cin      : IN  BIT;                                       -- vem 1
           S        : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);                -- soma
           Cout     : OUT BIT);                                       -- vai 1
```

# VHDL – Funções e Procedimentos

## Solução 03: Inserção no Corpo da Declaração da Entidade

```
CONSTANT m : INTEGER := 2;
```

```
PROCEDURE Soma(X:IN BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);Y:IN BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);  
               VEM1:IN BIT; SIGNAL RES:OUT BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);  
               SIGNAL VAI1:OUT BIT) IS
```

```
    VARIABLE VAI1i : BIT_VECTOR(m DOWNT0 0);
```

```
    BEGIN
```

```
        VAI1i(0) := VEM1;
```

```
        loopSoma: FOR i IN 0 TO m-1 LOOP
```

```
            RES(i) <= X(i) XOR Y(i) XOR VAI1i(i);
```

```
            VAI1i(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (Y(i) AND VAI1i(i)) OR (X(i) AND VAI1i(i));
```

```
        END LOOP loopSoma;
```

```
        VAI1 <= VAI1i(m);
```

```
    END Soma;
```

```
END som_2_bits_ep;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 03: Inserção no Corpo da Declaração da Entidade

```
ARCHITECTURE procedure_add OF som_2_bits_ep IS
```

```
BEGIN
```

```
--regiao de codigo concorrente
```

```
    Soma(A, B, Cin, S, Cout);
```

```
-- Soma e Vai 1
```

```
END procedure_add;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 04: Inserção no Pacote

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
PACKAGE som_2_bits_pp_package IS  
  
    PROCEDURE Soma(X : IN BIT_VECTOR; Y : IN BIT_VECTOR;  
                   VEM1 : IN BIT; SIGNAL RES : OUT BIT_VECTOR;  
                   SIGNAL VAI1 : OUT BIT);  
  
END som_2_bits_pp_package;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 04: Inserção no Pacote

```
PACKAGE BODY som_2_bits_pp_package IS
```

```
    CONSTANT m : INTEGER := 2;
```

```
    PROCEDURE Soma(X:IN BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0); Y:IN BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);  
                  VEM1:IN BIT; SIGNAL RES:OUT BIT_VECTOR(m-1 DOWNT0 0);  
                  SIGNAL VAI1:OUT BIT) IS
```

```
        VARIABLE VAI1i : BIT_VECTOR(m DOWNT0 0);
```

```
    BEGIN
```

```
        VAI1i(0) := VEM1;
```

```
        loopSoma: FOR i IN 0 TO m-1 LOOP
```

```
            RES(i) <= X(i) XOR Y(i) XOR VAI1i(i);
```

```
            VAI1i(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (Y(i) AND VAI1i(i)) OR (X(i) AND VAI1i(i));
```

```
        END LOOP loopSoma;
```

```
        VAI1 <= VAI1i(m);
```

```
    END Soma;
```

```
END som_2_bits_pp_package;
```

# VHDL - Funções e Procedimentos

## Solução 04: Inserção no Pacote

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-- LIBRARY work;
USE work.som_2_bits_pp_package.all;

ENTITY som_2_bits_pp IS

    GENERIC (n      : INTEGER := 2);                -- numero de bits

    PORT  (A, B     : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0); -- entradas do somador
           Cin      : IN  BIT;                    -- vem 1
           S        : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0); -- soma
           Cout     : OUT BIT);                   -- vai 1

END som_2_bits_pp;

ARCHITECTURE procedure_add OF som_2_bits_pp IS

BEGIN                                                    --regiao de codigo concorrente

                Soma(A, B, Cin, S, Cout);              -- Soma e Vai 1

END procedure_add;
```