



---

## CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

### CIRCUITOS DIGITAIS II

#### RELATÓRIO DA UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA

Data: 29/05/2018

**Professor: Paulo Roberto de Oliveira**

#### **Discentes**

<b>R.A</b>	<b>Nome</b>
103277	Gabriel Arruda Andrella
103235	Caio Eduardo Kikuti Machado
103491	Luiz Fellipe Machi Pereira



# Sumário

<b>1.</b>	<b>Descrição do Projeto</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Montagem do Pacote do decodificador</b>	<b>3</b>
2.1.	Código do Circuito Decodificador (VHDL)	4
<b>3.</b>	<b>Montagem do Pacote da Unidade Lógica</b>	<b>5</b>
3.1.	<b>AND</b>	<b>5</b>
3.1.1.	<i>Código VHDL AND_1</i>	5
3.2.	<b>OR</b>	<b>6</b>
3.2.1.	<i>Código VHDL OR_1</i>	6
3.2.2.	<i>Código VHDL OR_2</i>	6
3.3.	<b>NAND</b>	<b>7</b>
3.3.1.	<i>Código VHDL NAND_1</i>	7
3.4.	<b>NOR</b>	<b>8</b>
3.4.1.	<i>Código VHDL NOR_1</i>	8
3.5.	<b>XOR</b>	<b>9</b>
3.5.1.	<i>Código VHDL XOR_1</i>	9
3.6.	<b>XNOR</b>	<b>9</b>
3.6.1.	<i>Código VHDL XNOR_1</i>	10
3.7.	<b>Representação e simulação da Unidade Lógica</b>	<b>11</b>
3.8.	<b>Pacote da Unidade Lógica</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>Montagem do Pacote da Unidade Aritmética</b>	<b>13</b>
4.1.	<b>Circuito Somador</b>	<b>13</b>
4.1.1.	<i>Código VHDL</i>	13
4.1.2.	<i>Simulação</i>	14
4.2.	<b>Circuito Subtrator</b>	<b>15</b>
4.2.1.	<i>Código VHDL</i>	15
4.2.2.	<i>Simulação</i>	16
4.3.	<b>Pacote Unidade Aritmética</b>	<b>17</b>
4.4.	<b>Representação da Unidade Aritmética</b>	<b>17</b>
<b>5.</b>	<b>Funcionamento Geral da ULA de 1 bit</b>	<b>18</b>
5.1.	<b>Código VHDL</b>	<b>18</b>
<b>6.</b>	<b>Resultados</b>	<b>20</b>




# Descrição do Projeto

## Montagem do Pacote do decodificador

Como a ULA de 1 bit possui 8 operações se faz necessária a montagem de um circuito decodificador para que seja possível selecionar a operação de escolha. O decodificador implementado deve conter 3 entradas de controle para poder alternar entre os 8 procedimentos.

Para a montagem do circuito foi utilizada o software *Quartus II*, através da utilização de pacotes (*packages*) e modelagem estrutural. O circuito decodificador está contido no pacote “Decodificador”. Esse circuito foi implementado utilizando a função “*CASE WHEN*” da linguagem VHDL. Dessa maneira foram utilizados dois vetores, um vetor de três posições para as entradas de controle e um vetor de oito posições para ativação da saída.

 O Circuito Decodificador trabalha alternando entre as oito combinações geradas pelas entradas de controle. Cada uma dessas combinações ativa uma operação correspondente na ULA quer sejam operações lógicas: AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, ou aritméticas: soma e subtração realizadas pelos circuitos somador e subtrator respectivamente.





## Código do Circuito Decodificador (VHDL)

```
ENTITY decod IS
    PORT(
        sel: IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
        S: OUT BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END decod;

ARCHITECTURE logic OF decod IS
BEGIN
    PROCESS(sel)
    BEGIN
        CASE(sel) IS
            WHEN "000" => S <= "00000001";
            WHEN "001" => S <= "00000010";
            WHEN "010" => S <= "00000100";
            WHEN "011" => S <= "00001000";
            WHEN "100" => S <= "00010000";
            WHEN "101" => S <= "00100000";
            WHEN "110" => S <= "01000000";
            WHEN "111" => S <= "10000000";
            WHEN OTHERS => S <= "00000000";
        END CASE;
    END PROCESS;
END logic;

PACKAGE seletor IS
    COMPONENT decod IS
        PORT(
            sel: IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
            S: OUT BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0)
        );
    END COMPONENT;
END seletor;
```



## Montagem do Pacote da Unidade Lógica

Portas logicas utilizadas:

Todas essas operações estão no pacote lógico e foram implementadas em VHDL utilizando modelagem comportamental através do comando *“IF THEN ELSE”*.

### AND

Operação lógica que resulta em valor lógico verdadeiro se e somente se todas as entradas forem ‘1’ e falso para os demais. Expressão booleana  $A \cdot B$

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Codigo VHDL AND\_1

```
ENTITY and_1 IS
    PORT(
        E0,E1: IN BIT;
        S: OUT BIT);
END and_1;

ARCHITECTURE logic OF and_1 IS
    BEGIN
        PROCESS(E0,E1)
            BEGIN
                IF(E0 = '1' and E1 = '1') THEN
                    S <= '1';
                ELSE
                    S <= '0';
                END IF;
            END PROCESS;
        END logic;
```



## OR

Operação lógica que resulta em valor lógico verdadeiro se alguma das entradas tiverem o valor '1' e falso para os demais. Expressão booleana  $A + B$ . De forma mais específica, podemos notar através do código do pacote dos componentes que existe um porta lógica nominada “*or\_2*”, essa porta, na ULA de 1 bit, tem a função de afunilar a saída tornando-a única.

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### Código VHDL OR\_1

```
ENTITY or_1 IS
    PORT(
        E0,E1: IN BIT;
        S: OUT BIT);
END or_1;
ARCHITECTURE logic OF or_1 IS
    BEGIN
        PROCESS(E0,E1)
        BEGIN
            IF(E0 = '0' and E1 = '0') THEN
                S <= '0';
            ELSE
                S <= '1';
            END IF;
        END PROCESS;
    END logic;
```

### Código VHDL OR\_2

```
ENTITY or_2 IS
    PORT(
        A,B,C,D,E,F,G,H: IN BIT;
        S: OUT BIT);
END or_2;
```



```
ARCHITECTURE logic OF or_2 IS
    BEGIN
        PROCESS(A,B,C,D,E,F,G)
            BEGIN
                IF(A = '1' OR B = '1' OR C = '1' OR D = '1' OR E = '1' OR
F = '1' OR G = '1' OR H = '1') THEN
                    S <= '1';
                ELSE
                    S <= '0';
                END IF;
            END PROCESS;
        END logic;
```

## NAND

Operação lógica que terá nível lógico falso se as entradas forem '1' e nível lógico verdadeiro para os demais. Expressão booleana  $\overline{A.B}$

A	B	$\overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Código VHDL NAND\_1

```
ENTITY nand_1 IS
    PORT(
        E0,E1: IN BIT;
        S: OUT BIT);
END nand_1;

ARCHITECTURE logic OF nand_1 IS
    BEGIN
        PROCESS(E0,E1)
            BEGIN
                IF(E0 = '0' and E1 = '0') THEN
                    S <= '0';
                ELSE
                    S <= '1';
                END IF;
            END PROCESS;
        END logic;
```



```
        END IF;  
    END PROCESS;  
END logic;
```

## NOR

Operação lógica que terá nível lógico verdadeiro se as entradas forem '0' e falso para os demais.

Expressão booleana  $\overline{A+B}$

A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Código VHDL NOR\_1

```
ENTITY nor_1 IS  
    PORT(  
        E0,E1: IN BIT;  
        S: OUT BIT);  
END nor_1;  
  
ARCHITECTURE logic OF nor_1 IS  
    BEGIN  
        PROCESS(E0,E1)  
        BEGIN  
            IF(E0 = '0' and E1 = '0') THEN  
                S <= '1';  
            ELSE  
                S <= '0';  
            END IF;  
        END PROCESS;  
END logic;
```





## XOR

Operação lógica que terá nível lógico falso se as entradas forem iguais, e nível lógico verdadeiro para as demais entradas. Expressão booleana  $A \oplus B$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Código VHDL XOR\_1

```
ENTITY xor_1 IS
    PORT(
        E0,E1: IN BIT;
        S: OUT BIT);
END xor_1;

ARCHITECTURE logic OF xor_1 IS
    BEGIN
        PROCESS(E0,E1)
            BEGIN
                IF(E0 = E1) THEN
                    S <= '0';
                ELSE
                    S <= '1';
                END IF;
            END PROCESS;
        END logic;
```

## XNOR

Operação Lógica que terá nível lógico verdadeiro se as entradas forem iguais, e nível lógico falso para as demais entradas. Expressão booleana  $A \odot B$  ou  $\overline{A \oplus B}$

A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1





## Codigo VHDL XNOR\_1

```
ENTITY xnor_1 IS
    PORT(
        E0,E1: IN BIT;
        S: OUT BIT);
END xnor_1;
ARCHITECTURE logic OF xnor_1 IS
    BEGIN
        PROCESS(E0,E1)
        BEGIN
            IF(E0 = E1) THEN
                S <= '1';
            ELSE
                S <= '0';
            END IF;
        END PROCESS;
    END logic;
```


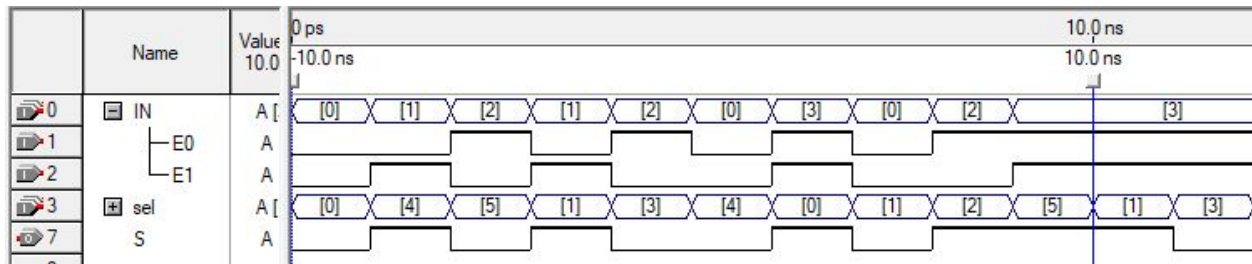 
## Representação e simulação da Unidade Lógica



## Pacote da Unidade Lógica

```
PACKAGE portas IS
  COMPONENT and_1 IS
    PORT(
      E0,E1: IN BIT;
      S: OUT BIT);
  END COMPONENT;

  COMPONENT nand_1 IS
    PORT(
      E0,E1: IN BIT;
      S: OUT BIT);
  END COMPONENT;
```



```
COMPONENT or_1 IS
  PORT(
    E0,E1: IN BIT;
    S: OUT BIT);
END COMPONENT;

COMPONENT or_2 IS
  PORT(
    A,B,C,D,E,F,G,H: IN BIT;
    S: OUT BIT);
END COMPONENT;

COMPONENT nor_1 IS
  PORT(
    E0,E1: IN BIT;
    S: OUT BIT);
END COMPONENT;

COMPONENT xor_1 IS
  PORT(
    E0,E1: IN BIT;
    S: OUT BIT);
END COMPONENT;

COMPONENT xnor_1 IS
  PORT(
    E0,E1: IN BIT;
    S: OUT BIT);
END COMPONENT;
END portas;
```



## Montagem do Pacote da Unidade Aritmética

### Circuito Somador

O Circuito Somador completo pode ser representado por 3 diferentes entradas que resultam em uma soma aritmética. Dessa maneira temos duas entradas E1 e E2 e uma entrada *Carry in* e temos uma saída de sinal S e um *Carry out*. O funcionamento deste circuito pode ser descrito pela expressão booleana:  $E1 \oplus E2 \oplus Cin$  ou então através da tabela verdade abaixo.

E1	E2	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

A implementação deste circuito feita através da linguagem de programação VHDL utilizando o comando “*WHEN ELSE*”. Este comando é concorrente e é utilizado para transferir o valor de uma expressão para um sinal destino satisfeita uma condição. Para tanto foram utilizados dois vetores um de três posições para guardar as entradas e um de duas posições para receber o resultado da soma aritmética.

### Código VHDL


```
ENTITY somador IS
    PORT(
        E0,E1,CIN: IN BIT;
        S, COUT: OUT BIT);
END somador;

ARCHITECTURE logic OF somador IS
    SIGNAL INPUTS: BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
```



```
SIGNAL OUTPUTS: BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
BEGIN  
    INPUTS(2) <= E0;  
    INPUTS(1) <= E1;  
    INPUTS(0) <= CIN;  
  
    OUTPUTS <= "00" WHEN INPUTS = "000" ELSE  
        "10" WHEN INPUTS = "010" ELSE  
        "10" WHEN INPUTS = "100" ELSE  
        "01" WHEN INPUTS = "110" ELSE  
        "10" WHEN INPUTS = "001" ELSE  
        "01" WHEN INPUTS = "011" ELSE  
        "01" WHEN INPUTS = "101" ELSE  
        "11";  
    S <= OUTPUTS(0);  
    COUT <= OUTPUTS(1);  
END logic;
```

## Simulação

 



## Circuito Subtrator

O circuito subtrator possui três entradas E1, E2 e o *Carry in*, com saídas S e *Carry out*. Ele é utilizado para subtrair números de pelo menos duas casas. O funcionamento deste circuito pode ser descrito pela expressão booleana:  $E1 \oplus E2 \oplus Cin$  ou então através da tabela verdade abaixo.

E1	E2	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

A implementação deste circuito feita através da linguagem de programação VHDL utilizando o comando “*CASE WHEN*”. Este comando é concorrente e é utilizado para transferir o valor de uma expressão para um sinal destino satisfeita uma condição. Para tanto foram utilizados dois vetores um de três posições para guardar as entradas e um de duas posições para receber o resultado da soma aritmética.

### Código VHDL

```
ENTITY subtrator IS
    PORT(
        E0,E1,CIN: IN BIT;
        S, COUT: OUT BIT);
END subtrator;

ARCHITECTURE logic OF subtrator IS
    SIGNAL INPUTS: BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    SIGNAL OUTPUTS: BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS(INPUTS)
```



**BEGIN**

```
INPUTS(2) <= E0;  
INPUTS(1) <= E1;  
INPUTS(0) <= CIN;
```

**CASE INPUTS IS**

```
    WHEN "000" => OUTPUTS <= "00";  
    WHEN "010" => OUTPUTS <= "11";  
    WHEN "100" => OUTPUTS <= "10";  
    WHEN "110" => OUTPUTS <= "00";  
    WHEN "001" => OUTPUTS <= "11";  
    WHEN "011" => OUTPUTS <= "01";  
    WHEN "101" => OUTPUTS <= "00";  
    WHEN "111" => OUTPUTS <= "11";
```


**END CASE;**

```
S <= OUTPUTS(0);  
COUT <= OUTPUTS(1);
```

**END PROCESS;**

**END logic;**

## Simulação

 






## Pacote Unidade Aritmética

```
PACKAGE UA IS
  COMPONENT somador IS
    PORT(
      E0,E1,CIN: IN BIT;
      S, COUT: OUT BIT);
  END COMPONENT;

  COMPONENT subtrator IS
    PORT(
      E0,E1,CIN: IN BIT;
      S, COUT: OUT BIT););
  END COMPONENT;
END UA;
```

## Representação da Unidade Aritmética

 



## Funcionamento Geral da ULA de 1 bit

A ULA de 1 bit realiza no total oito operações selecionadas através de um decodificador que possui 3 entradas de controle. Selecionada uma das oito combinações geradas pelo decodificador a ULA executa uma operação específica. Os procedimentos encontram-se divididos em operações lógicas e aritméticas e ocorrem conforme descrito na tabela abaixo.

ATIVACÃO	OPERAÇÃO	ALGEBRA DE BOOLE
000	SOMADOR	$E1 \oplus E2 \oplus Cin$
001	SUBTRATOR	$E1 \oplus E2 \oplus Cin$
010	AND	$E1 . E2$
011	OR	$E1 + E2$
100	NAND	$\overline{E1.E2}$
101	NOR	$\overline{E1 + E2}$
110	XOR	$E1 \oplus E2$
111	XNOR	$E1 \odot E2$

Codigo VHDL

```
LIBRARY decodi,logic,ari;  
USE decodi.seletor.all, logic.portas.all, ari.UA.all;  
  
ENTITY ULA1BIT IS  
  PORT(  
    sel: IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);  
    E0, E1, CIN: IN BIT;  
    COUT, S: OUT BIT);  
END ULA1BIT;
```



## ARCHITECTURE des OF ULA1BIT IS

**SIGNAL** P0, P1, P2, P3, P4, P5, RS0, RSU, OS0, OSU, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8: **BIT**;

**SIGNAL** PORT\_DECOD : **BIT\_VECTOR**(7 DOWNT0 0);

### BEGIN

-----ATRIBUI A SELEÇÃO-----

selecao: decod **PORT MAP**(sel, PORT\_DECOD);

-----REALIZA AS OPERAÇÕES-----

S0: and\_1 **PORT MAP**(E0,E1,P0);

S1: nand\_1 **PORT MAP**(E0,E1,P1);

S2: or\_1 **PORT MAP**(E0,E1,P2);

S3: nor\_1 **PORT MAP**(E0,E1,P3);

S4: xor\_1 **PORT MAP**(E0,E1,P4);

S5: xnor\_1 **PORT MAP**(E0,E1,P5);

S6: somador **PORT MAP**(E0,E1,CIN,RS0,OS0);

S7: subtrator **PORT MAP**(E0,E1,CIN,RSU,OSU);

-----JUNÇÃO DO DECODIFICADOR COM AS OPERAÇÕES-----

oAND: and\_1 **PORT MAP**(P0,PORT\_DECOD(0),R1);

oNAND: and\_1 **PORT MAP**(P1,PORT\_DECOD(1),R2);

oOR: and\_1 **PORT MAP**(P2,PORT\_DECOD(2),R3);

oNOR: and\_1 **PORT MAP**(P3,PORT\_DECOD(3),R4);

oXOR: and\_1 **PORT MAP**(P4,PORT\_DECOD(4),R5);

oXNOR: and\_1 **PORT MAP**(P5,PORT\_DECOD(5),R6);

oSOM: and\_1 **PORT MAP**(RS0,PORT\_DECOD(6),R7);

oSUB: and\_1 **PORT MAP**(RSU,PORT\_DECOD(7),R8);

-----SAIDA COUT-----

sCOUT: or\_1 **PORT MAP**(OS0, OSU, COUT);

-----SAIDA 1 BIT-----


sULA: or\_2 **PORT MAP**(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, S);

**END** des;


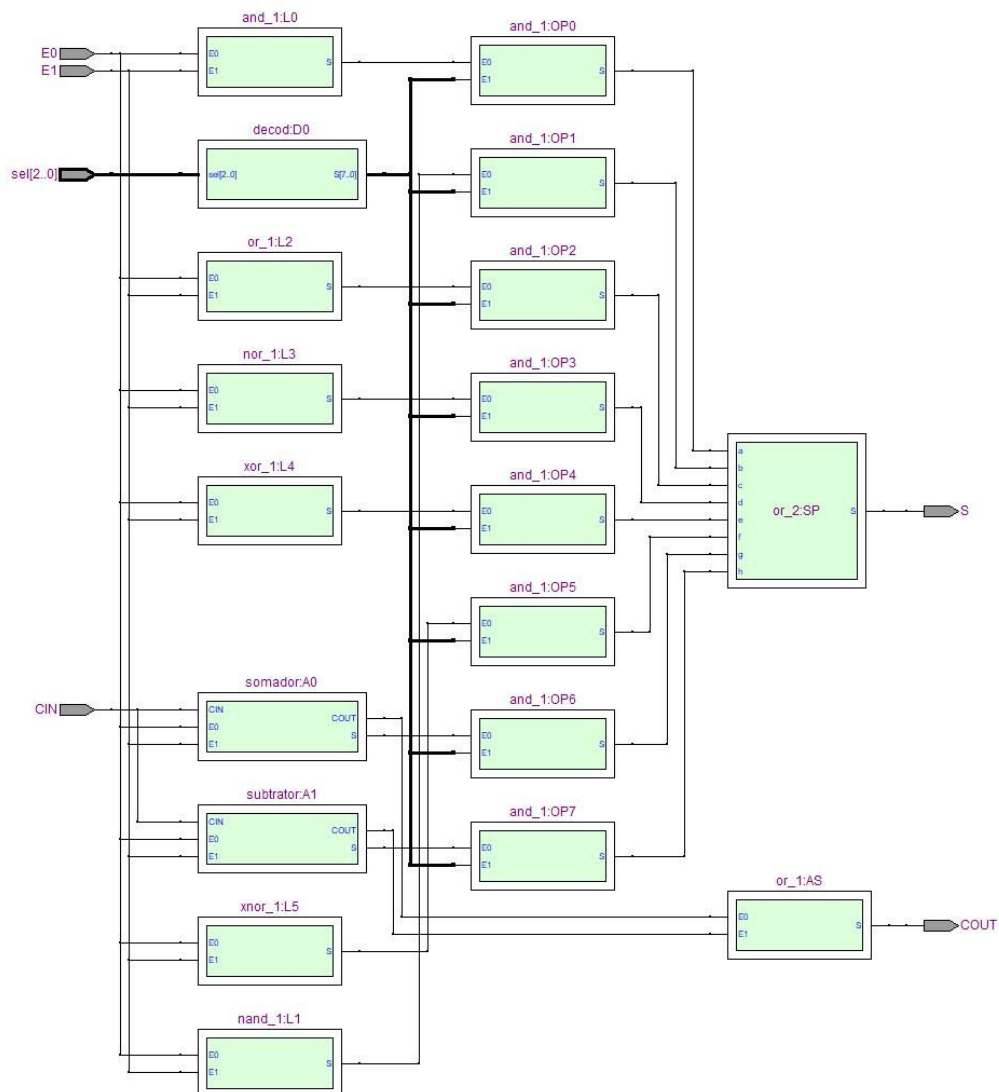
## Resultados

Os resultados deste projeto são descritos através das telas de simulação do software Quartus II que processa a linguagem VHDL. Para os pacotes que possuem todos os componentes da utilizados na ULA de 1 Bit teremos uma tela de simulação e para as ligações dos componentes da ULA teremos outra.





Juntamente às telas de simulação o resultado do projeto pode ser descrito por meio de formas de onda, que representam o funcionamento do circuito em questão.

